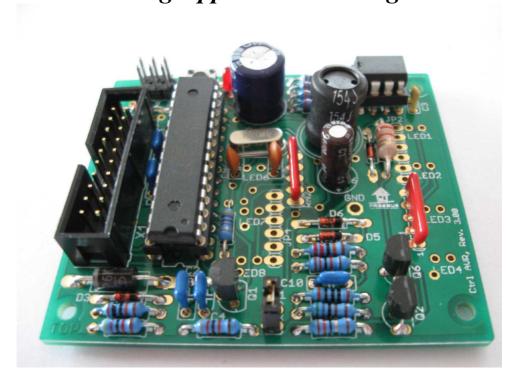


Freebus - Controllerboard Ctrl AVR Reg4 (Rev. 3.0)

Designed by Idefix & Tiger

Baugruppenbeschreibung



Stand: 17.01.2010



Bearbeiter: Tiger

Ctrl AVR Reg4 Rev. 3.0 Stand: 17.01.2010 2



Hinweis

Das Freebus Projekt ist ein Open - Source – Projekt und soll den Einsatz und die Nutzung eines Bussystems für die Hausautomation fördern. Alle Komponenten sind von uns nach besser Wissen und Gewissen entwickelt und getestet. Für Schäden die sich aus der Nutzung unserer Komponenten ergeben übernehmen wir keinerlei Haftung und Gewährleistung. Bei Problemen und Fragen werden wir im Rahmen unserer Möglichkeit Unterstützung geben.

Unsere Hard- und Software ist unter unserer eigenen Lizenz. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt und wird strafrechtlich verfolgt.

Die private Nutzung ist bis auf Widerruf ausdrücklich erwünscht. Solltet ihr kommerzielle Angebote oder eine kommerzielle Nutzung dritter, auch nur ansatzweise, bemerken, wendet euch bitte an uns.

Impressum: www.freebus.org

Ctrl AVR Reg4 Stand: 17.01.2010 3

Rev. 3.0



Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten.	5
	Schaltungsunterlagen	
	2.1 Stromlaufplan	
	2.2 Platinen-Layout	
	2.3 Bestückungsplan:	
	Bauanleitung	
	3.1 Stückliste	
	3.2 Platinendaten.	12
	3.3 Montageanleitung	13
	3.4 Konfiguration des Prozessors (AVR-Fuses).	

Stand: 17.01.2010

1 Technische Daten

Funktionsbeschreibung:


Das Freebus Controllerboard "AVR Reg4" dient als Prozessor - Plattform für die Freebus Reg4-Applikationsmodule . Die zugehörige Software kommuniziert über den EIB-Bus mit anderen Busteilnehmern und übernimmt die Ansteuerung der angeschlossenen Applikationsfunktionen.

Das Interface zum Anschluss von Applikationsmodulen ist standardisiert und hat den folgenden Aufbau:

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19


2	EIB- (GND)
4	PROG
6	VDC
8	IO2
10	IO4
12	SCL
14	IO6
16	IO8
18	RES2
20	RES4 / TXD

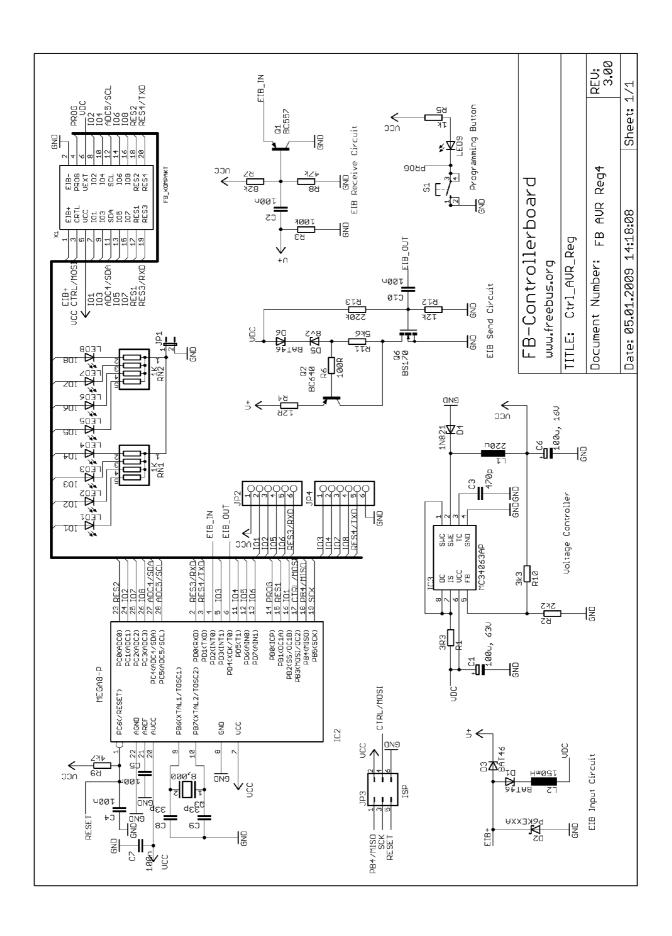- 2 Schaltungsunterlagen
- 2.1 Stromlaufplan




2.2 Platinen-Layout

Bestückungsseite:

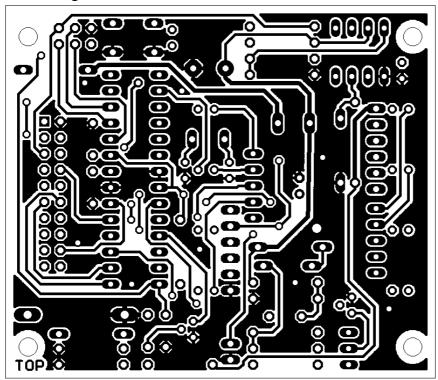

(Achtung: NICHT Maßstabsgerecht)


<u>Lötseite:</u>

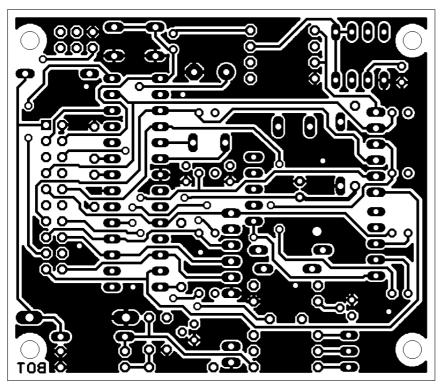


(Achtung: NICHT Maßstabsgerecht)

2.3 Bestückungsplan:

Bestückungsseite:

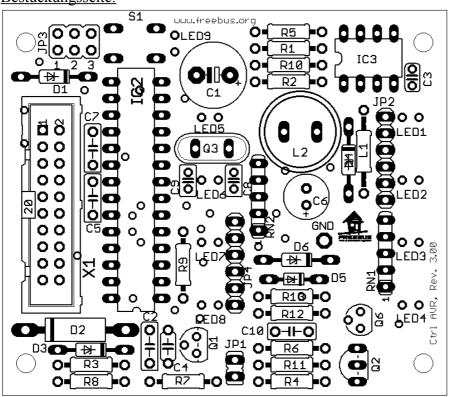


Lötseite:

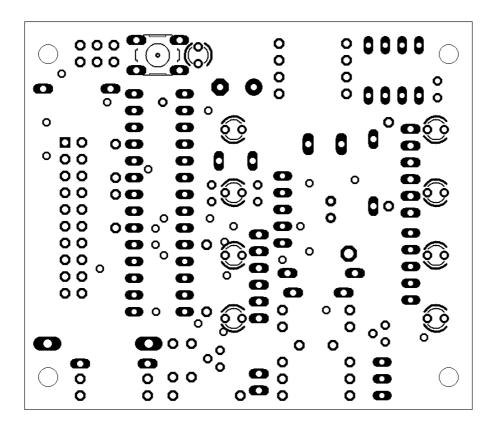

Bohrplan:

Bohrlegende
Datum: 10.01.2009 22:44:27

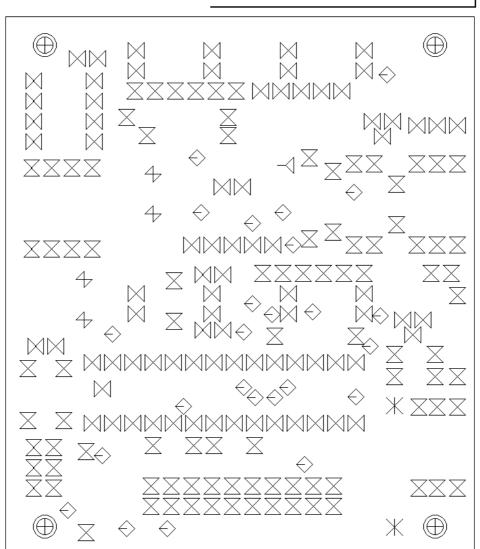 2.8000 mm / 110.236 mil
 1.6000 mm / 62.992 mil
 1.1000 mm / 55.118 mil
 1.1000 mm / 33.370 mil
 1.0000 mm / 39.370 mil
 0.9000 mm / 35.433 mil



3 Bauanleitung

3.1 Stückliste

Pos.	Kennung	Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer	E-Preis
1	IC2	ATmega 168P, PDIP28	1		
2	IC3	MC34063AP	1	MC 34063 A 1) 0,20€
		Schaltregler, DIP 8			
3	LED1, LED2,	LED gelb, 3 mm	8	LED 3MM 2MA GE 1) 0,092 €
	LED3, LED4,	low current			
	LED5, LED6,				
4	LED7, LED8	LED 4.2	1	LED 2) O (2) (A DE 1) 0.002.0
4	LED9	LED rot, 3 mm	1	LED 3MM 2MA RT 1) 0,092 €
_	0.1	low current	1	D.C. 557D 1) 0.021.0
5	Q1	Transistor BC 557B	1) 0,031 €
6	Q2	Transistor BC640	1) 0,072 €
7	Q3	Standardquarz, 8 MHz	1	· ′) 0,24 €
8	Q6	Transistor BS170	1) 0,10 €
9	D1, D3, D4,	Diode BAT46	4	BAT 46 1) 0,11 €
10	D6	DOVE 20 A	1	DCIVE 20 A) 0.10.0
10	D2	P6KE 39A	1) 0,10€
11	D5	Z-Diode 8v2, 0,5W	1) 0,031 €
12	R1	Widerstand 3R3, 1 %, ¼ W,	1	METALL 3,30 1) 0,082 €
12	D2	Bauform0207	1	METALL A 2017 1) 0.002.0
13	R2	Widerstand 2K2, 1 %, ¼ W,	1	METALL 2,20K 1) 0,082 €
14	D2	Bauform0207	1	METALL 100V 1) 0.092.0
14	R3	Widerstand 100K, 1 %,	1	METALL 100K 1) 0,082 €
15	R4	1/4 W, Bauform0207 Widerstand 12R, 1 %, 1/4 W,	1	METALL 12,0 1) 0,082 €
13	K4	Bauform0207	1	WIETALL 12,0 I	0,082 €
16	R5	Widerstand 1K, 1 %, ¼ W,	1	METALL 1,00K 1) 0,082 €
10	IK3	Bauform0207	1	WIETALL 1,00K	0,082 C
17	R6	Widerstand 100R, 1 %,	1	METALL 100 1) 0,082 €
1 /	Ko	1/4 W, Bauform0207	1		0,002 C
18	R7	Widerstand 82K, 1 %, ¹ / ₄ W,	1	METALL 82,0K 1) 0,082 €
	TC/	Bauform0207	1	WIETTEE 02,01) 0,002 0
19	R8	Widerstand 47K, 1 %, ¼ W,	1	METALL 47,0K 1) 0,082 €
		Bauform0207		THE TREE TY, OIL) 0,002 0
20	R9	Widerstand 4K7, 1 %, ¼ W,	1	METALL 4,70K 1) 0,082 €
-~		Bauform0207	•	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/ ","°="
21	R10	Widerstand 3K3, 1 %, ¼ W,	1	METALL 3,30K 1) 0,082 €
		Bauform0207			
22	R11	Widerstand 5K6, 1 %, ½ W,	1	METALL 5,60K 1) 0,082 €
		Bauform0207		<u> </u>	
23	R12	Widerstand 12K, 1 %, ¼ W,	1	METALL 12,0K 1) 0,082 €
		Bauform0207			´

Pos.	Kennung	Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer		E-Preis
24	R13	Widerstand 220K, 1 %, 1/4 W, Bauform0207	1	METALL 220K	1)	0,082 €
25	RN1, RN2	Widerstandsnetzwerk 1K	2	SIL 5-4 1,0K	1)	0,082 €
26	L1	Drosselspule, 220 µH	1	SMCC 220µ	1)	0,16€
27	L2	Stehende Induktivität – Ferrit, 150 mH	1	L-11P 150M	1)	0,42 €
28	C1	Kondensator 100 μF / 63 V Radiale, RM 5 mm	1	RAD 100/63	1)	0,11 €
29	C2, C4, C5, C7, C10	Kondensator 100 nF	5	X7R-5 100N	1)	0,12 €
30	C3	Kondensator 470 pF	1	NPO-2,5 470P	1)	0,082 €
31	C6	Kondensator 100 μF / 16 V Radiale, RM 2,5 mm	1	RAD 100/16	1)	0,041 €
32	C8, C9	Kondensator 33 pF	2	KERKO 33P	1)	0,041 €
33	S1	Taster, 2xSchliesser Höhe 4,3 mm	1	TASTER 3301	1)	0,12 €
34	X1	Stiftleiste 2x10	1	SL 2X10G 2,54	1)	0,13 €
	alternativ	Wannenstecker 20 pol., gerade		WSL 20G	1)	0,072 €
35	JP1	Stiftleiste 1x2 (anteilig)	1	SL 1X36G 2,54	1)	0,017€
		Jumper	1	JUMPER 2,54 SW	1)	0,041 €
36	JP2, JP4	Buchsenleiste 1x6 (nicht bestückt)	2			
37	JP3	Stiftleiste 2x3	1	SL 2X36G 2,54 (anteilig)	1)	0,26 €
38		IC-Sockel 28 pol	1	GS 28P-S	1)	0,32 €
39		IC-Sockel 8 pol	1	GS 8P	1)	0,10€
40	Platine	Platine "Ctrl AVR, Rev 3.0"	1			ca. 4.00 €

¹⁾ Bestellnummer von Reichelt Elektronik (http://www.reichelt.de)

3.2 Platinendaten

Platinenmaterial FR4 1,5 mm

35 μm Kupfer doppelseitig

Die Layoutdaten liegen im Gerber-Format vor. Anhand der vorliegenden Daten wurde bereits kleine Musterserie gefertigt. Die benötigen Files sind in einem Zip-File gepackt und können somit direkt zum Platinenhersteller übertragen werden.

Die folgende Übersicht zeigt die für die Herstellung benötigten Files:

- *.drl Drill rack data
- *.drd Excellon drill description
- *.dri Excellon drill tool description
- *.cmp Component side data
- *.sol Solder side data
- *.plc Component side silk screen data
- *.stc Component side solder stop mask data
- *.sts Solder side solder stop mask data
- *.gpi Gerber photoplotter information data

ACHTUNG:

Das Layout ist NICHT zum Selbstätzen geeignet! Die erforderlichen Durchkontaktierungen können nicht immer durch ein Beidseitiges Verlöten hergestellt werden.


Kleineren Bedarfsmenge können ggf. über die Freebus – Community (siehe Forum auf der Homepage) bezogen werden.

3.3 Montageanleitung

Die Platine sollte in den folgenden Arbeitstritten bestückt werden, da bestimmte Bauelemente ansonst nur schwer zugänglich sind.

Schritt 1: Bauteile mit geringer Bauhöhe bestücken

Schritt 2: Bestückung der restlichen Bauelemente

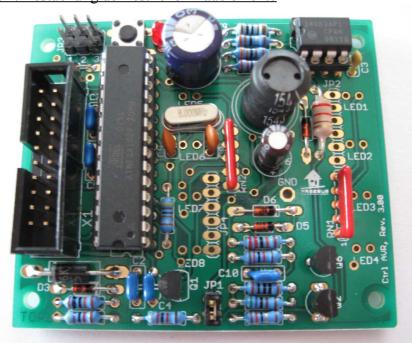

Schritt 3: Bestückung der LEDs





-FERTIG-

3.4 Konfiguration des Prozessors (AVR-Fuses)

Die folgenden Abbildungen zeigen die Konfiguration des Fuse-Bits für den ATmega168P über das AVR – Studio 4.13 (Build 528).

